

VHDL

Ahcène Bounceur

2009

Plan de travail

1. Introduction au langage
2. Prise en main
3. Machine à état
4. Implémentation sur FPGA

1

VHDL

Introduction au langage


AHCÈNE BOUNCEUR

VHDL

- **V**HIC (**V**ery **H**igh-speed **I**ntegration **C**ircuit)
- **H**ardware
- **D**escription
- **L**anguage

1987 normalisé IEEE
1998 IEEE std 1076
1993 revu
1998 revu à nouveau

Flot de conception

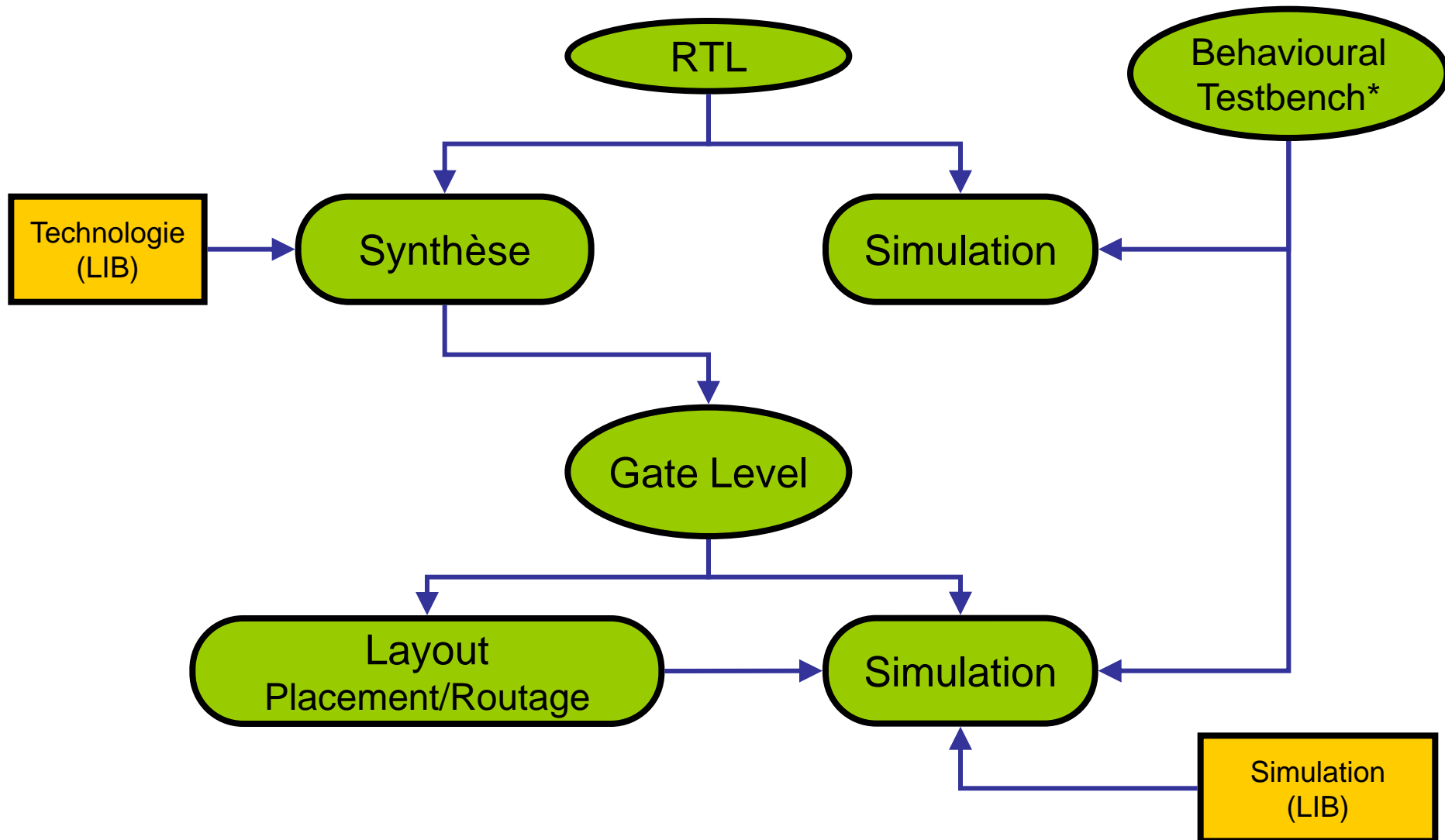

*Testbench en français Banc de test

L'En-tête

```
Library IEEE;  
use IEEE.std_logic_1164.all;  
use IEEE.std_logic_arith.all;
```

L'Entité


```
entity DEMIADD is
port (
  A,B : in std_logic;
  R : in std_logic_vector(3 downto 0);
  SOMME, RETEN : out std_logic;
);
end DEMIADD;
```



L'Architecture

```
architecture ARCHI of DEMIADD is
-- déclarations préalables
begin
    SOMME <= A xor B;
    RETEN <= A and B;
end ARCHI;
```


Le Process

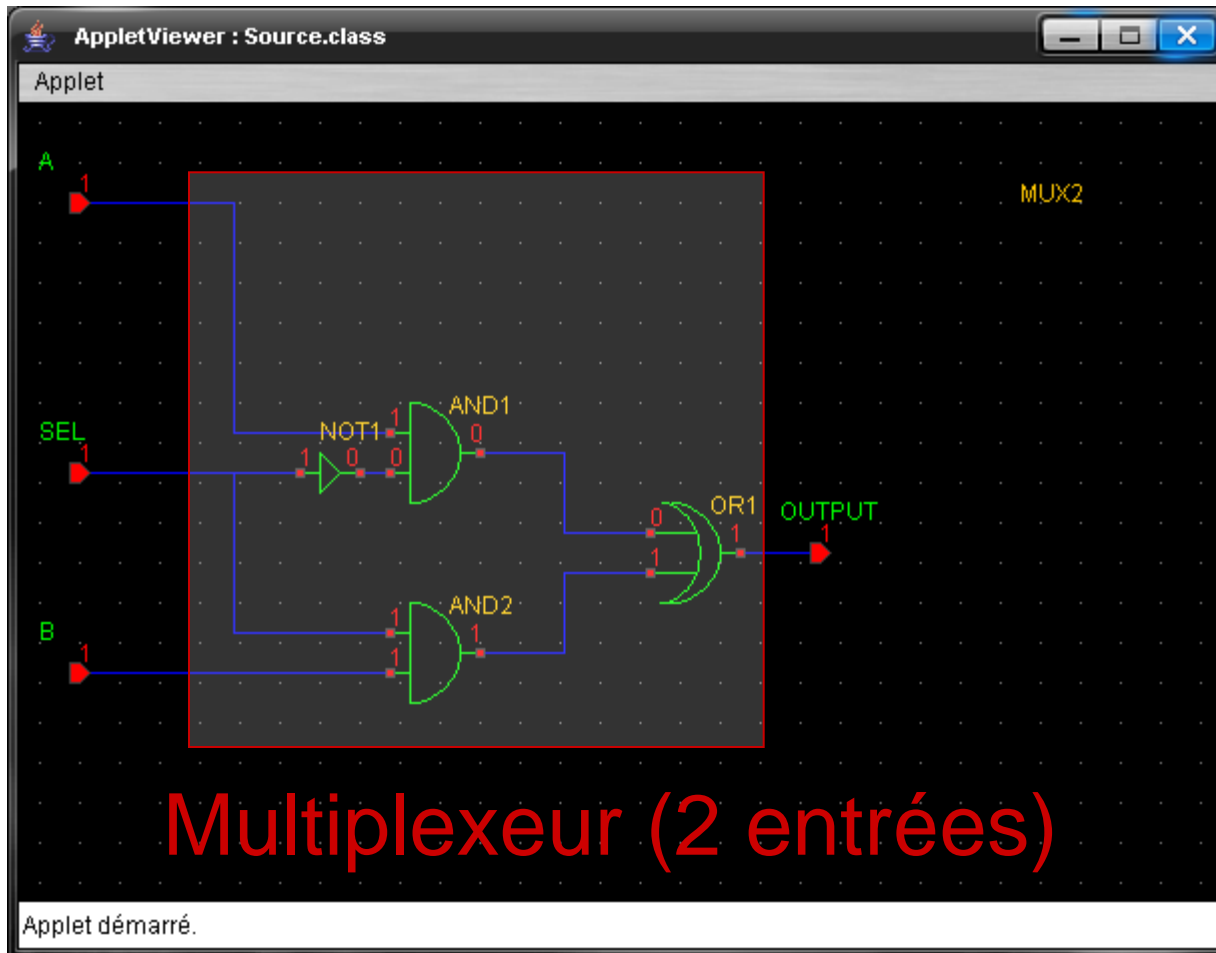

Le Process

```
Library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;

entity MUX is
port (
    SEL,A,B : in std_logic;
    OUTPUT : out std_logic
);
end MUX;

architecture ARCHI of MUX is
begin
    MUXPROCESS : process (A,B,SEL)
    begin
        if SEL='1' then
            OUTPUT <= B;
        else
            OUTPUT <= A;
        end if;
    end process MUXPROCESS;
end ARCHI;
```

Le Process


```
Library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;

entity MUX is
port (
    SEL,A,B : in std_logic;
    OUTPUT : out std_logic
);
end MUX;

architecture A of MUX is
begin
    MUXPROCESS : process (A,B,SEL)
    begin
        if SEL='1' then
            OUTPUT <= B;
        else
            OUTPUT <= A;
        end if;
    end process MUXPROCESS;
end A;
```

Le Process

MUXPROCESS : process (A,B,SEL)

 

Le Process


```
Library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;

entity MUX is
port (
    SEL,A,B : in std_logic;
    OUTPUT : out std_logic
);
end MUX;

architecture A of MUX is
begin
    MUXPROCESS : process (A,B,SEL)
    begin
        if SEL='1' then
            OUTPUT <= B;
        else
            OUTPUT <= A;
        end if;
    end process MUXPROCESS;
end A;
```

Le Process

MUXPROCESS : process (B, SEL)

 


Librairie std_logic_arith

```

architecture archi of my_entity is
signal A,B,C : std_logic_vector(5 downto 0);
signal D,E,F : unsigned(5 downto 0)
begin
  D <= unsigned(A);
  E <= unsigned(B);
  F <= D+E;
  C <= std_logic_vector(F);
end;

```

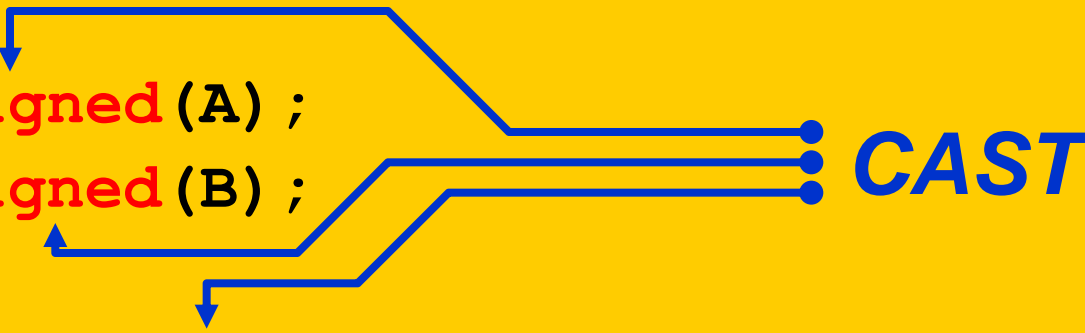

CAST

+ | - | * | / | =

< | <= | > | >= | = | /=

Agrégats et Concaténation

```
architecture archi of my_entity is
signal A,B,C : std_logic;
signal Z : std_logic_vector(1 downto 0)
signal S : std_logic_vector(7 downto 0)
Begin
    Z <= (A,B) ;
    S <= (7=>'1' , 5 downto 4=>Z , 6=>C , others=> '0') ;
    S <= '1' & C & Z & "0000" ;
    S(7) <= '1' ;
    S(6) <= C ;
    S(5 downto 4) <= Z ;
    S(3 downto 0) <= "0000" ;
end;
```


Attributs des signaux et Vecteurs

```
signal A : std_logic_vector(5 downto 0);
```

- **A' high** = 5
- **A' low** = 0
- **A' left** = 5
- **A' right** = 0
- **A' range** = 5 downto 0
- **A' reverse_range** = 0 downto 5
- **A' length** = 6
- **A' ascending** = false

Attributs des signaux et Vecteurs

```
signal X : std_logic;
```

X' event = true *quand X change de valeur*

Règles d'écriture

- ❑ Un signal est défini par son type et sa taille
- ❑ Tout objet doit être déclaré avant d'être utilisé
- ❑ Les noms de signaux, les labels, etc. doivent respecter les mêmes règles que les variables en langage soft (C/C++ et Java) et pas d'underscore à la fin
- ❑ Le VHDL est cas insensitive : abc, Abc ou ABC représentent le même nom
- ❑ Utiliser -- pour introduire un commentaire et pas de commentaire sur plusieurs lignes
- ❑ Na jamais utiliser $X \leq X + Y$; si X et Y ne figurent pas dans la liste des signaux de la liste de sensibilité

L'écriture séquentielle et parallèle

```
if condition then
    -- séquence d'opérations
end if;
```

if

```
if condition then
    -- séquence 1 d'opérations
else
    -- séquence 2 d'opérations
end if;
```

L'écriture séquentielle et parallèle

```
if condition1 then  
    -- séquence 1 d'opérations  
elseif condition2 then  
    -- séquence 2 d'opérations  
elseif condition3 then  
    -- séquence 3 d'opérations  
else  
    -- séquence n d'opérations  
end if;
```

if

L'écriture séquentielle et parallèle

case

```
case expression is
when valeur1 =>
    -- séquence 1 d'opérations
when valeur2 to valeur5 =>
    -- séquence 2 d'opérations
when valeur6 | valeur8 =>
    -- séquence 3 d'opérations
when others =>
    -- séquence 4 d'opérations
end case;
```

L'écriture séquentielle et parallèle

for

```
signal X,Y : std_logic_vector(3 downto 0);  
--  
for I in 0 to 3 loop  
    Y(I) <= IP(3-I);  
end loop;
```

Assignation Concurrente

```
process (A,B,C,T)
begin
  if T>5 then
    Y <= A;
  elsif T<5 then
    Y <= B;
  else
    Y <= C;
  end if;
end process;
```

if



dans un process

hors process



```
Y <= A when T>5 else B when T<5 else C;
```


Assignation Concurrente

```
process (A, B, C, T)
begin
  case T is
  when 0 to 4 =>
    Y <= B;
  when 5 =>
    Y <= C;
  when others =>
    Y <= A;
  end case;
end process;
```

case

← dans un process

hors process
↓

```
with T select
Y <= B when 0 to 4, C when 5, A when others;
```

Variables vs Signaux

variables

```
...  
signal A,B,P :  
  integer;  
begin  
  process (A,B)  
    variable vM,vN : integer  
  begin  
    vM := A;  
    vN := B;  
    P <= vM + vN;  
  end process;  
end ARCHI;
```

signaux

```
...  
signal A,B,P : integer;  
signal sM,sN : integer;  
begin  
  process (A,B,sM,sN)  
  begin  
    sM <= A;  
    sN <= B;  
    P <= sM + sN;  
  end process;  
end ARCHI;
```

Process **CLOCKÉ**

```

Library IEEE;
...
entity ...
architecture ...
signal CLK,RESET :std_logic;
signal count : unsigned(3 downto 0);
begin
process (CLK)
begin
    if CLK'event and CLK='1' then
        if RESET='1' then
            count <= "0000";
        elsif count>=9 then
            count <= "0000";
        else
            count <= count + 1;
        end if;
    end if;
end process;
end architecture;

```

Machine à état SYNCHRONE

Process réagissant sur front d'horloge

rising_edge



if rising_edge (CLK) then


Process CLOCKÉ

```

Library IEEE;
...
entity ...
architecture ...
signal CLK,RESET :std_logic;
signal count : unsigned(3 downto 0);
begin
process (CLK)
begin
    wait until CLK'event and CLK='1';
        if RESET='1' then
            count <= "0000";
        elsif count>=9 then
            count <= "0000";
        else
            count <= count + 1;
        end if;
    end process;
end architecture;

```

Éviter les if (pour la synthèse)

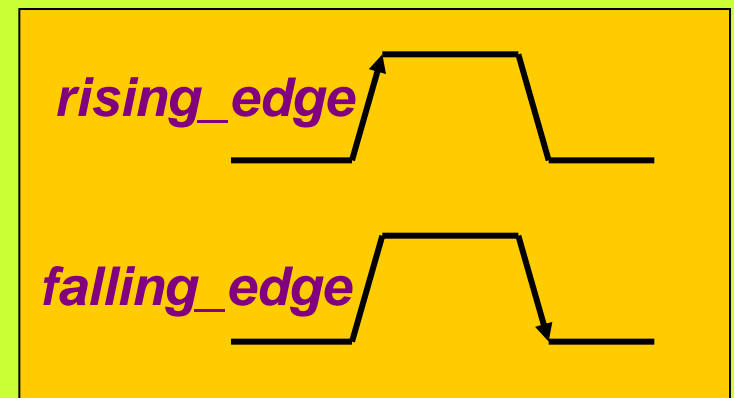

`wait until rising_edge(CLK);`

Reset Asynchrone

```
begin
process (CLK, RESET)
Begin
    if RESET='1' then
        count <= "0000";
    elsif (CLK'event and CLK='1') then
        ...
    end if;
end process;
```

```
begin
process (CLK, RESET)
Begin
    if RESET='1' then
        count <= "0000";
    end if;
    wait until CLK'event and CLK='1';
    ...
end process;
```

Quelques Remarques

- ❑ Ne pas considérer le cas rising_edge et falling edge au même temps
- ❑ Faire attention de bien écrire un process synchrone

```
wait until CLK'event and (CLK='1' or CLK='0');  
if CLK'event and (CLK='1' or CLK='0') then
```

```
wait until CLK'event  
if CLK'event then
```

```
wait until CLK='1';  
if CLK='1' then
```

Un grand merci pour votre attention